

---^_---选择题---^_---

逻辑变量的取值 1 和 0 可以表示：

A.开关的闭合、断开 B.电位的高、低 C.真与假 D.电流的有、无

逻辑函数的表示方法中具有唯一性的是

A.真值表 B.表达式 C.逻辑图 D.卡诺图

$A+BC=$

A. $A+B$ B. $A+C$ C. $(A+B)(A+C)$ D. $B+C$

在何种输入情况下，“与非”运算的结果是逻辑0。

A.全部输入是0 B.任一输入是0 C.仅一输入是0 D.全部输入是1